


描述

FS2116A 是一颗电流控制模式升压转化器，脉波宽度调变(PWM)，内置 $15m\Omega/10A/14V$ 的 MOSFET，能做大功率高转换效率，周边元件少节省空间，适合用在行动装置，宽工作电压范围 $2.7V \sim 12V$ ，单节与双节锂电池都能使用，精准反馈电压 $1.2V(\pm 2\%)$ ，过电流保护通过外部电阻调整，电流控制模式让暂态响应与系统稳定性佳，轻载进入省电模式(Skip Mode)，达到轻载高效率，封装为 SOP-8L(EP)。

特性


- 工作电压范围 $2.7V \sim 12V$
- 可调输出电压最高 $13V$
- 固定工作频率 $400kHz$
- V_{FB} 反馈电压 $1.2V(\pm 2\%)$
- 内置 $15m\Omega, 10A, 14V$ MOSFET
- 关机耗电流最大 $1\mu A$
- 过温保护 $150^\circ C$
- 内置软启动
- 可调过电流保护 $2A \sim 10A$
- 封装 SOP-8L(EP)

PIN 脚功能

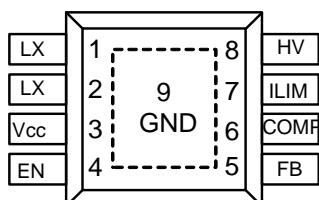

Name	No.	Description
LX	1	开关 MOS
LX	2	开关 MOS
Vcc	3	产生 $5V$ 提供内部电路与驱动 MOS
EN	4	开关控制，脚位不能空接
FB	5	反馈电压 $1.2V$
COMP	6	回路补偿脚
ILIM	7	过电流保护设定，脚位不能空接
HV	8	输入电源，工作电压 $2.7V \sim 12V$
GND	9	底部散热片是 IC 的地，一定要连接到地







应用电路图

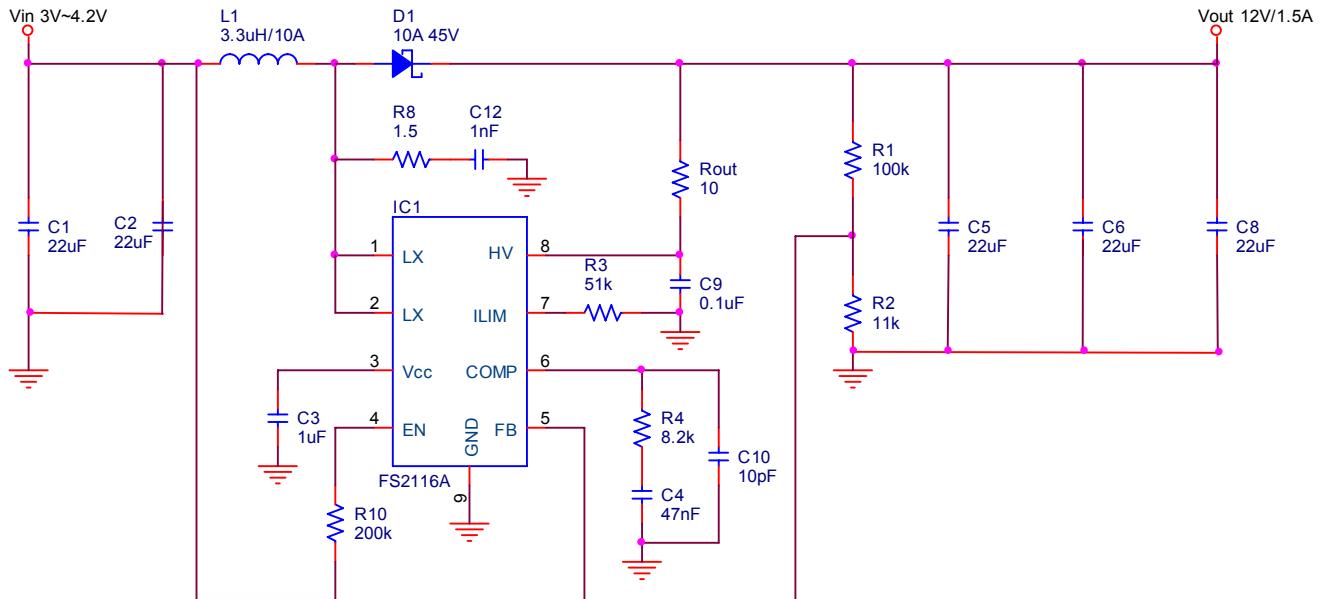

应用元件

- C1,C2,C5,C6,C8：输入与输出稳压滤波电容。
- C9：HV 滤波电容
- C3：HV 经过内部稳压管到 Vcc 产生 5V，此电压会提供内部电路与驱动 MOS，需要加稳压电容。
- C4,C10,R4：系统补偿回路元件，关系到 LX 方波稳定度与暂态响应速度。
- R1,R2：FB 分压电阻，决定输出电压，R1 使用 $300\text{k}\Omega\sim500\text{k}\Omega$ 。
- R3：改变阻值，调整过电流保护点。
- R10：EN 到输入上拉电阻，控制 EN 下拉地，开关 IC。
- Rout：HV 限流电阻，避免输出电压过高，击伤 IC。
- C12,R8：突波吸收元件，降低 LX 开关切换突波。
- L1：电感具有储能与滤波功用，感值越大电流涟波越小，相对感值越小涟波越大。选用电感注意电感是否适合高频操作，及电感额定饱和电流值。
- D1：当 LX 截止时，D1 肖特基管导通，提供电感放电回路。

特性曲线

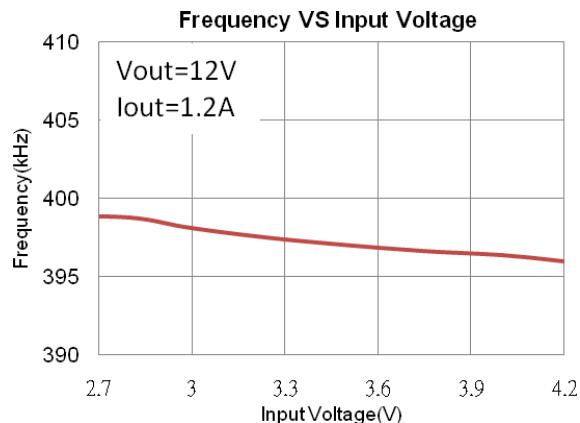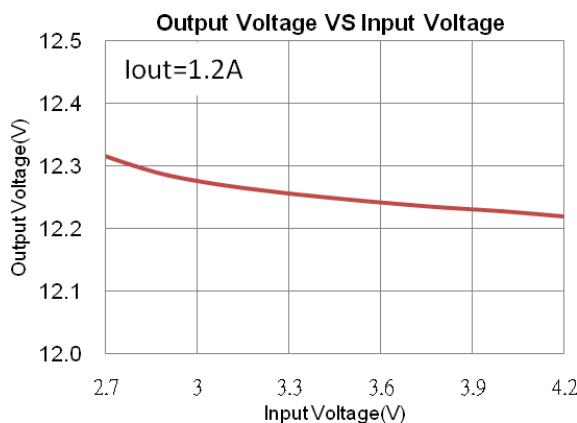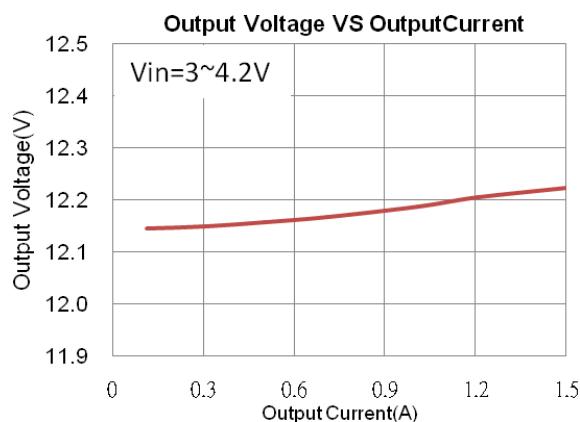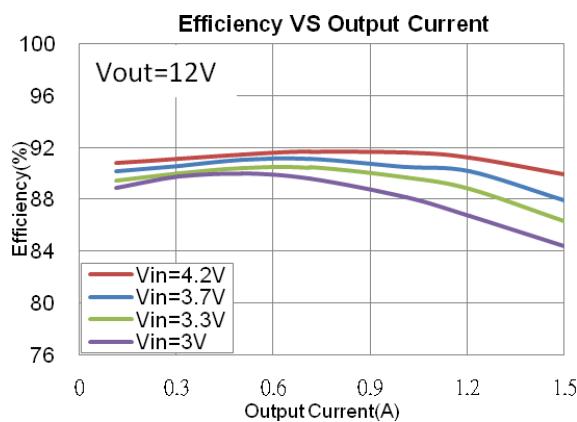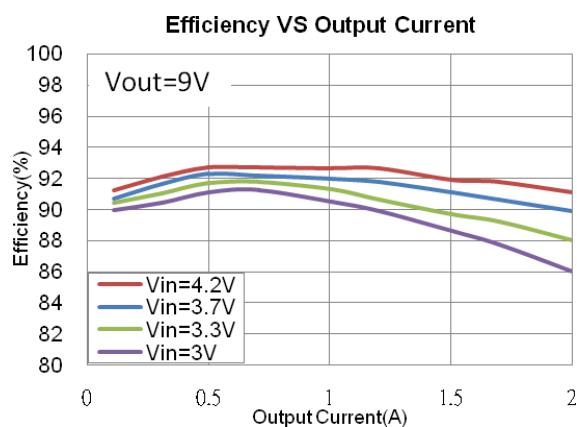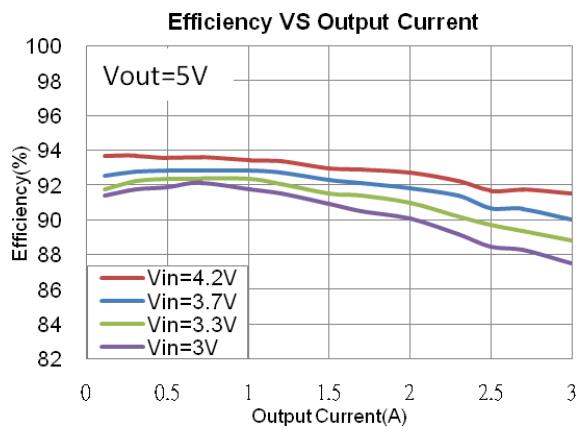

功能说明

软起动




IC 内置软起动功能，开机利用软启动限制 PWM 占空比，让占空比慢慢打开，避免瞬间输入涌浪电流过大。

EN 开关控制

EN 小于 0.6V 将 IC 关闭，关机 HV 最大耗电流 1uA, EN 大于 1.1V 启动 IC；输入电压大于 5V，在输入与 EN 之间接 200kΩ。

过电流保护(OCP)

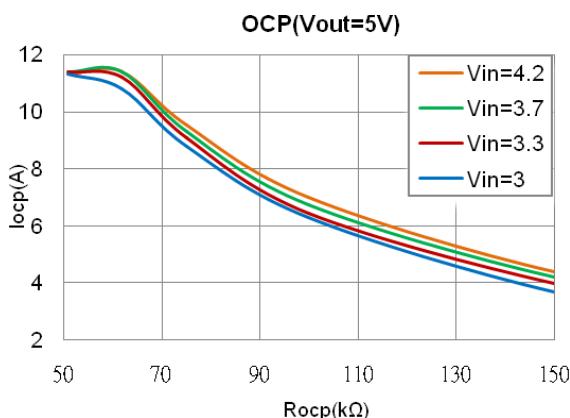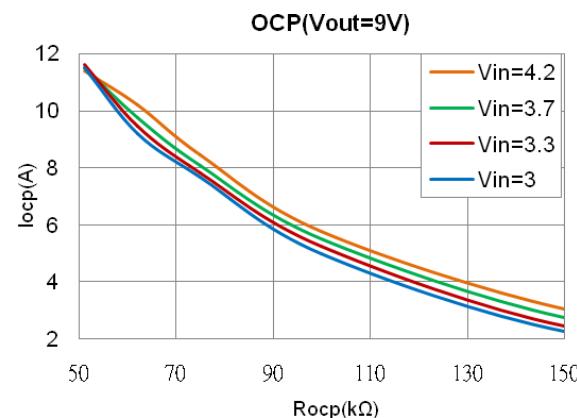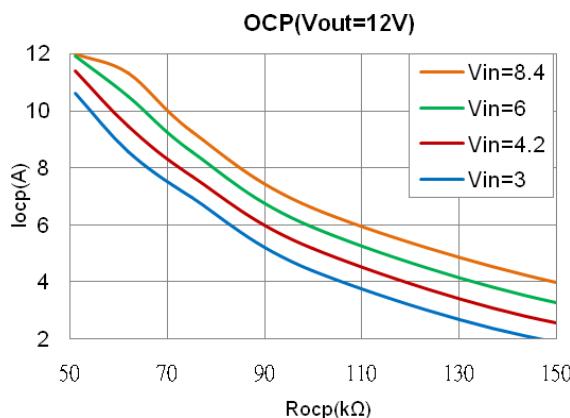检测通过 LX 与 GND 之间 MOS 电流，也就是电感峰值电流，触发过电流会将占空比缩小，限制电感电流，输出电压也会降低；当占空比 50%以上触发 OCP，为了让 PWM 稳定方波，IC 内部做斜率补偿，占空比越大 OCP 会降低，透过外部电阻 R3 调整 OCP，R3 选用参考以下图表，电阻值 150kΩ~51kΩ，OCP 2A~10A，OC Pin 不能空接。



电感平均电流(输入电流)

$$IL_{avg} = \frac{V_{out} \times I_{out(max)}}{V_{in} \times Eff}$$

V_{in} 输入电压， V_{out} 输出电压， $I_{out(max)}$ 输出最大电流， Eff 转换效率

电感峰对峰值电流

$$IL_{pp} = \left(\frac{V_{in}}{V_{out}} \right)^2 \left(\frac{V_{out} - V_{in}}{F_s \times I_{out(max)}} \right) \left(\frac{Eff}{L} \right) \times IL_{avg}$$

F_s 工作频率， L 电感

电感峰值电流

$$IL_{peak} = IL_{avg} + \frac{IL_{pp}}{2}$$

过温保护

IC 内部晶片温度达到 150°C，降内部 MOS 关闭保护晶片，等温度降低到 130°C 再打开。

应用说明

输入低电压应用

输入电压低于 4.5V，像是单节锂电池，将 HV Pin 接到输出端，提高 $V_{cc}=5V$ 降低 MOS 阻抗，提升转换效率；输入电压高于 4.5V，HV 接到输入端。

电感计算

电感值计算公式， r 电感峰对峰值与电感平均电流的比例(一般设定在 0.3~0.5)。举例： $V_{in}=3.3V$ 、 $V_{out}=12V$ 、 $I_{out}=1.5A(max)$ 、 $F_s=400kHz$ 、 $Eff=88\%$ 、 $r=0.3$ ，代入公式求得电感 $L=3.217\mu H$ ，选用 3.3uH。

$$L = \left(\frac{V_{in}}{V_{out}} \right)^2 \left(\frac{V_{out} - V_{in}}{F_s \times I_{out(max)}} \right) \left(\frac{Eff}{r} \right)$$

电容与肖特基选用

MLCC 陶瓷电容选用 X5R,X7R 材质，不建议使用 Y5V 材质(内阻高，电容值随温度变化大)；肖特基选用低导通电压，平均电流大于输入与电感峰值电流，耐压大于输出电压的 1.5 倍。


输出电压计算

输出电压由 FB Pin 分压电阻决定，计算公式如下，R1 使用 $300\text{k}\Omega \sim 500\text{k}\Omega$ 。


$$V_{out} = 1.2V \times \left(1 + \frac{R1}{R2} \right)$$

布板说明

上层

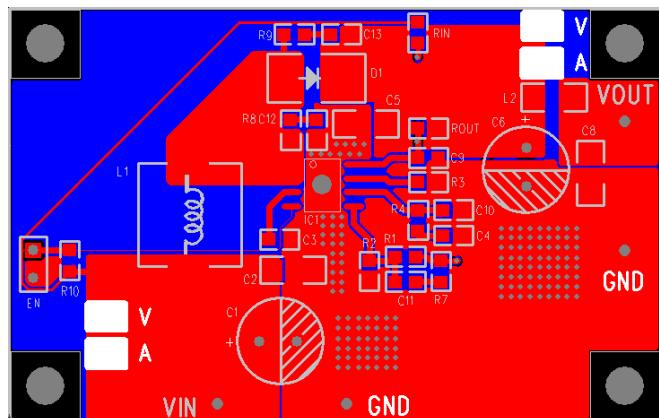


底层

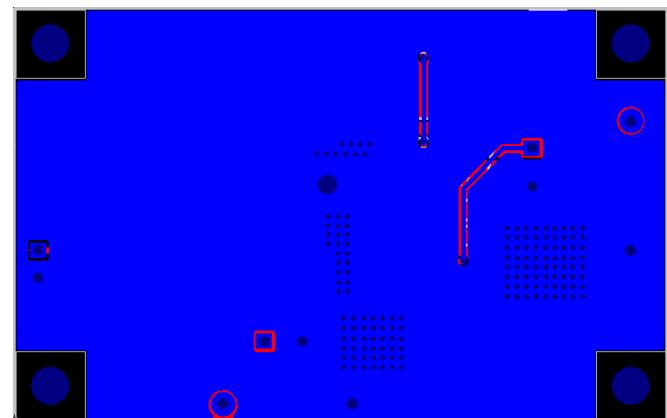

- 大电流路径走线要粗，铺铜走线最佳。
- 开关切换连接点 L1、LX 与 D1，走线要短与粗，铺铜走线最佳。
- 输入电容 C9 靠近 HV 与 GND Pin，达到稳压与滤波功效。
- 分压电阻 R1,R2 靠近 FB 与 GND Pin。
- FB Pin 远离开关切换点 L1、LX 与 D1，避免受到干扰。
- 输入电容 C1,C2 的地、输出电容 C5,C6,C8 地与 GND Pin，铺铜走线，上下层地多打洞连接。
- 输出电容 C5 的地一定要靠近 IC 底部散热片 GND Pin，降低开关切换突波与输出高频杂讯。
- 突波吸收元件 R8,C12 两者靠近，且靠近 LX 与 GND Pin，R9,C13两者靠近，且靠近 D1。
- 板子多余空间建议铺地。

EMI 对策

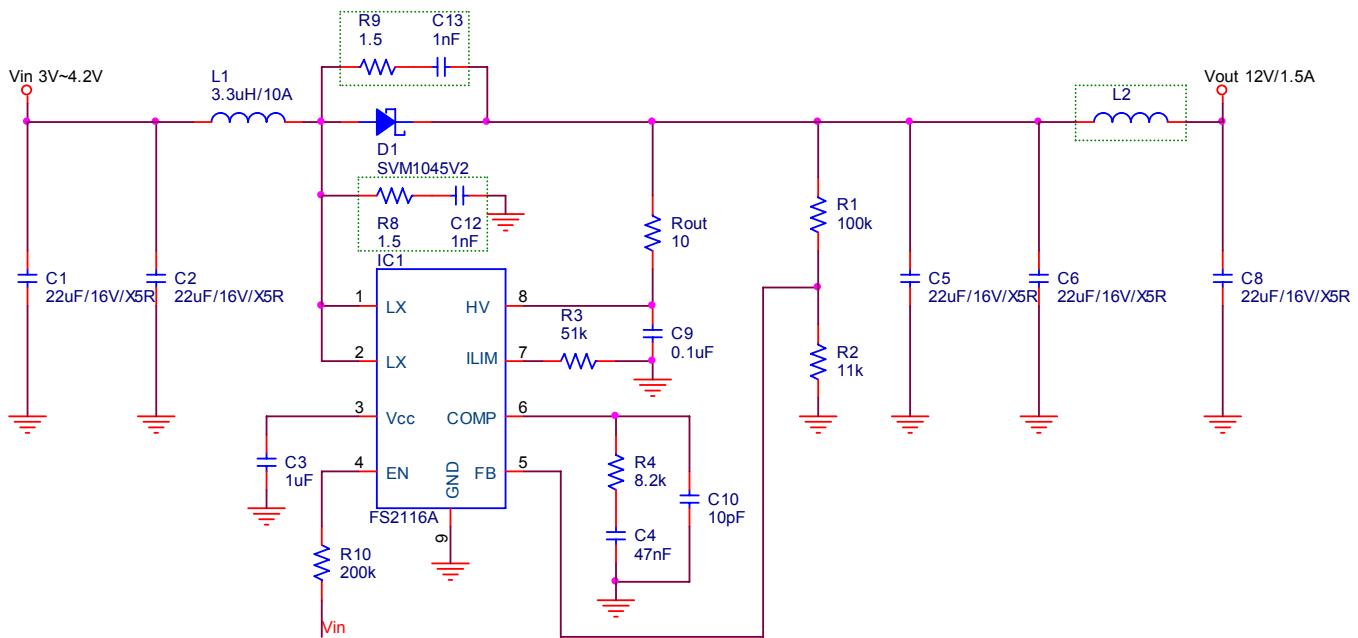R8,C12 两者靠近，且靠近 LX 与 GND Pin；R9,C13 两者靠近，且靠近 D1，输出电容 C5 的地一定要靠近 IC 底部散热片 GND Pin，L2 使用磁珠 Bead 或电感，磁珠参考以下规格，电感选用 1uH~2.2uH。



磁珠 FI321611U601

PART NO.	IMPEDANCE (Ω) AT 100 MHz 500mV	D.C.R. (Ω)(MAX.) at 20°C	RATED CURRENT (mA) MAX
FI321611U601-4A	600±25%	0.06	4000

